

Laboratorium Elektroniki Cyfrowej		
Ćwiczenie nr: 4 Temat zajęć: <b>Automaty</b>		Data wykonania: <b>09.04.2018</b> Data uruchomienia: <b>12.04.2018</b>
Kierunek/semestr: <b>AiR / 4</b>	Grupa: <b>CZW_1145</b>	
Wykonali: <b>Katarzyna Kowalska 132079, Eryk Miśkiewicz 132100</b>		

## Zadanie A:

### 1. Cel zadania / wymagania projektowe

- kodowanie stanów automatu w kodzie NKB;
- prezentacja stanów wyjść automatu na diodach LED;
- prezentacja stanów wewnętrznych automatu na wyświetlaczu 7-segmentowym;
- budowa modułowa urządzenia: automat → układ prezentacji danych;
- realizacja przy pomocy dowolnych układów z biblioteki Spartan3E.

Tabela automatu **A1** wg generatora zadań dla numeru indeksu 132100:


automat A1

stan obecny	stan następny x = '0'   x = '1'		stan wyjścia
S 0	S 1	S 4	100
S 1	S 2	S 6	110
S 2	S 3	S 0	000
S *	S 0	S 0	000

\* - wszystkie pozostałe stany

$Q_2^t Q_1^t Q_0^t$	x	$Q_2^{t+1} Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$	Wyjście BIN	Wyjście DEC
000	0	001	100	4
000	1	100		
001	0	010	110	6
001	1	110		
010	0	011	000	0
010	1	000		
011	0	000	000	0
011	1	000		
100	0	000	000	0
100	1	000		
101	0	000	000	0
101	1	000		
110	0	000	000	0
110	1	000		
111	0	000	000	0
111	1	000		

## 2. Schemat przejść automatu

 

## 3. Minimalizacja automatu w oparciu o tablicę prawdy

Tabela dla  $Q_0^{t+1}$

$Q_2^t Q_1^t \backslash Q_0^t x$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$Q_0^{t+1} = \overline{Q_2^t} \overline{Q_0^t} \bar{x}$$

Tabela dla  $Q_1^{t+1}$

$Q_2^t Q_1^t \backslash Q_0^t x$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0


$$Q_1^{t+1} = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} Q_0^t + \overline{Q_2^t} Q_1^t \overline{Q_0^t} \bar{x}$$

Tabela dla  $Q_2^{t+1}$

$Q_2^t Q_1^t \backslash Q_0^t x$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$Q_2^{t+1} = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} x$$

#### 4. Wykonanie logiki automatu

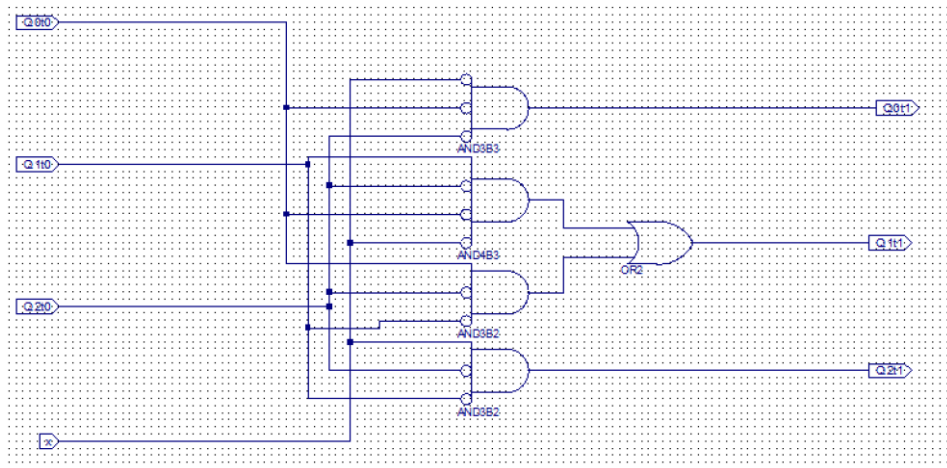

#### 5. Symulacja działania logiki automatu


- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:  

```
force -freeze sim:/logika/x 0 0, 1 {5000 ps} -r 10ns
force -freeze sim:/logika/Q0t0 0 0, 1 {10000 ps} -r 20ns
force -freeze sim:/logika/Q1t0 0 0, 1 {20000 ps} -r 40ns
force -freeze sim:/logika/Q2t0 0 0, 1 {40000 ps} -r 80ns
```

- Tablica automatu

$Q_2^t Q_1^t Q_0^t$	x	$Q_2^{t+1} Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$
000	0	001
000	1	100
001	0	010
001	1	110
010	0	011
010	1	000
011	0	000
011	1	000
100	0	000
100	1	000
101	0	000
101	1	000
110	0	000
110	1	000
111	0	000
111	1	000

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla automatu.

## 6. Tablica dekodera

$Q_2 Q_1 Q_0$	$B_2 B_1 B_0$
000	100
001	110
010	000
011	000
100	000
101	000
110	000
111	000

## 7. Minimalizacja dekodera

Tabela dla  $B_0$

$Q_2^t \backslash Q_1^t Q_0^t$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0

$$B_0 = 0$$

Tabela dla  $B_1$

$Q_2^t \backslash Q_1^t Q_0^t$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0


$$B_1 = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} Q_0^t$$

Tabela dla  $B_2$

$Q_2^t \backslash Q_1^t Q_0^t$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0

$$B_2 = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t}$$

## 8. Wykonanie dekodera

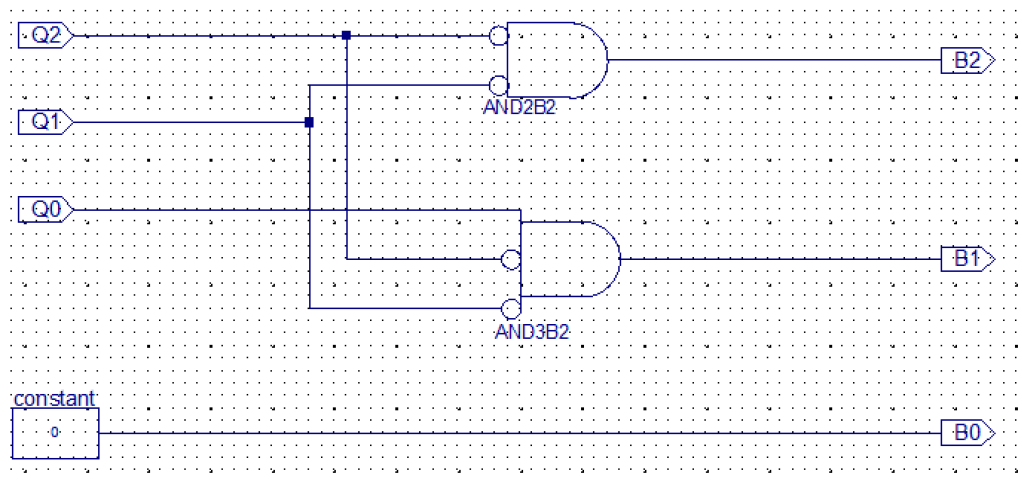

## 9. Symulacja działania dekodera

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skrypcem Tcl:
 


```

force -freeze sim:/logika/Q0 0 0, 1 { 10000 ps } -r 10ns
force -freeze sim:/logika/Q1 0 0, 1 { 20000 ps } -r 20ns
force -freeze sim:/logika/Q2 0 0, 1 { 40000 ps } -r 40ns
      
```

- Tablica dekodera


$Q_2 Q_1 Q_0$	$B_2 B_1 B_0$
000	100
001	110
010	000
011	000
100	000
101	000
110	000
111	000

- Symulacja w programie modelsim

 


Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla dekodera.

## 10. Wykonanie automatu

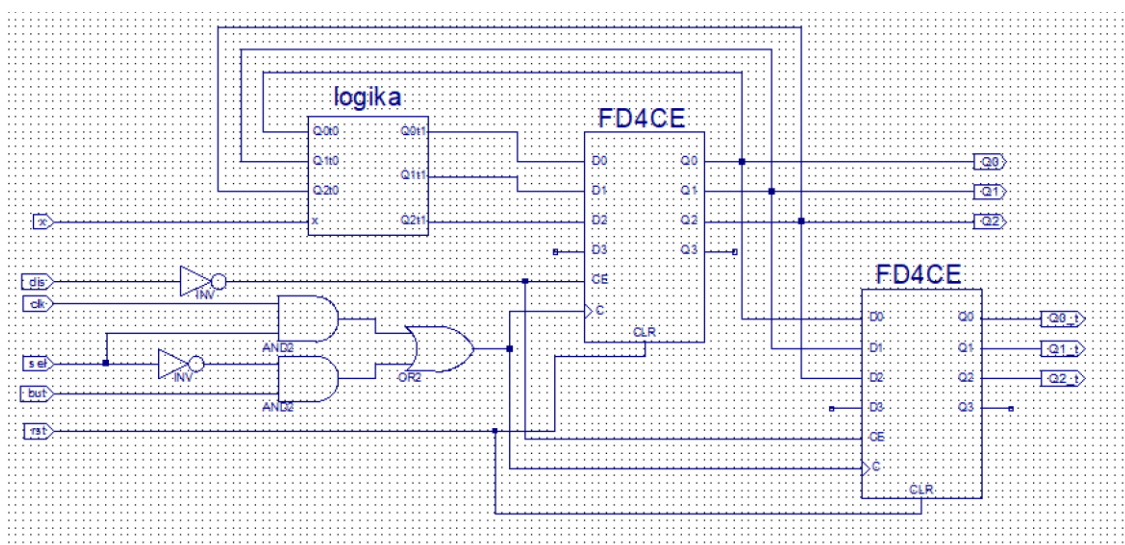
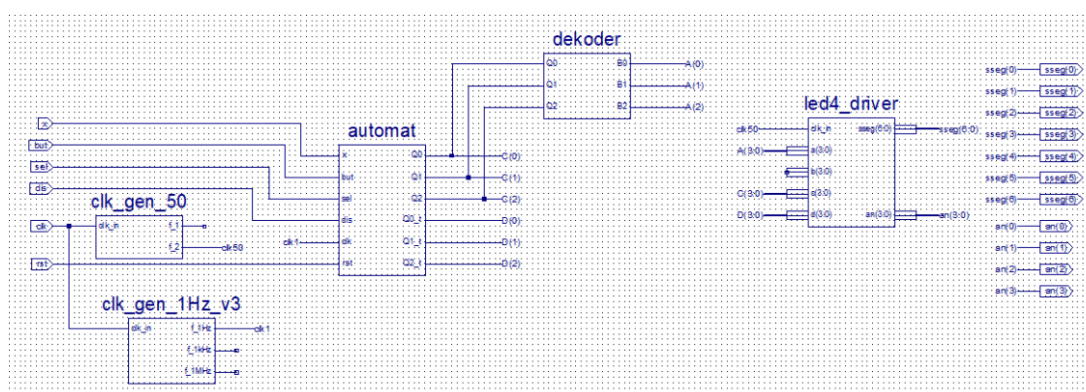
## 11. Implementacja / testowanie prototypu



- Interfejs testowanego urządzenia (wg schematu):

Port urządzenia testowanego	Sygnal płyty prototypowej
<b>x</b>	SW7
<b>but</b>	BTN0
<b>sel</b>	SW0
<b>dis</b>	SW1
<b>clk</b>	Zegar 50Hz
<b>rst</b>	BTN3
<b>sseg(0)</b>	CA
<b>sseg(1)</b>	CB
<b>sseg(2)</b>	CC
<b>sseg(3)</b>	CD
<b>sseg(4)</b>	CE
<b>sseg(5)</b>	CF
<b>sseg(6)</b>	CG
<b>an(0)</b>	AN0
<b>an(1)</b>	AN1
<b>an(2)</b>	AN2
<b>an(3)</b>	AN3

Testowanie polega na podaniu na wejścia  $Q_0, Q_1, Q_2, x$  bloku logiki i wejścia  $Q_0, Q_1, Q_2$  bloku dekodera sekwencji 4-bitowych i 3-bitowych i obserwacji zachowania układu przy pomocy wyświetlacza 7-segmentowego. Wyświetlacz znajduje się bezpośrednio na płytce. Częstotliwość zegara licznika (wejście clk dla automatu) wynosi  $\sim 1\text{kHz}$ .

- Pinout Report

	Pin Number	Signal Name	Pin Usage	Pin Name	Direction	IO Standard	IO Bank Number	Drive (mA)	Slew Rate	Termination	IOB Delay	Voltage	Constraint	IO Register
1	F17	an<0>	IOB	IO_L19N_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
2	H17	an<1>	IOB	IO_L16N_1/A0	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
3	C18	an<2>	IOB	IO_L24P_1/LDC1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
4	F15	an<3>	IOB	IO_L21P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
5	B18	but	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO
6	B8	clk	IBUF	IP_L13P_0/GCLK8	INPUT	LVC MOS...	0				NONE		LOCATED	NO
7	H18	dis	IBUF	IP/VREF_1	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO
8	H13	rst	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO
9	G18	sel	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO
10	L18	sseg<0>	IOB	IO_L10P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
11	F18	sseg<1>	IOB	IO_L19P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
12	D17	sseg<2>	IOB	IO_L23P_1/HDC	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
13	D16	sseg<3>	IOB	IO_L23N_1/LDC0	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
14	G14	sseg<4>	IOB	IO_L20P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
15	J17	sseg<5>	IOB	IO_L13P_1/A6/RHCLK4/IR...	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
16	H14	sseg<6>	IOB	IO_L17P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO
17	R17	x	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO

## Zadanie B:

### 1. Cel zadania / wymagania projektowe

- kodowanie stanów automatu w kodzie Graya;
- prezentacja stanów wyjść automatu na diodach LED;
- prezentacja stanów wewnętrznych automatu na wyświetlaczu 7-segmentowym;
- budowa modułowa urządzenia: automat  $\rightarrow$  układ prezentacji danych;
- realizacja przy pomocy dowolnych układów z biblioteki Spartan3E.

Tabela automatu **A2** wg generatora zadań dla numeru indeksu 132100:


automat A2

stan obecny	stan następny x = '0'	stan następny x = '1'	stan wyjścia
S 0	S 1	S 5	101
S 1	S 2	S 7	111
S 2	S 3	S 1	001
S *	S 0	S 0	000

\* - wszystkie pozostałe stany

$Q_2^t Q_1^t Q_0^t$	x	$Q_2^{t+1} Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$	Wyjście BIN	Wyjście DEC
000	0	001	101	5
000	1	111		
001	0	011	111	7
001	1	100		
011	0	010	001	1
011	1	001		
010	0	000	000	0
010	1	000		
110	0	000	000	0
110	1	000		
111	0	000	000	0
111	1	000		
101	0	000	000	0
101	1	000		
100	0	000	000	0
100	1	000		

## 2. Schemat przejść automatu

 

## 3. Minimalizacja automatu w oparciu o tablicę prawdy

Tabela dla  $Q_0^{t+1}$

$Q_2^t Q_1^t \backslash Q_0^t x$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$Q_0^{t+1} = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} \overline{Q_0^t} + \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} \overline{x} + \overline{Q_2^t} Q_1^t Q_0^t x$$



Tabela dla  $Q_1^{t+1}$

$Q_2^t Q_1^t \backslash Q_0^t x$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0


$$Q_1^{t+1} = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} \overline{Q_0^t} x + \overline{Q_2^t} Q_0^t \bar{x}$$

Tabela dla  $Q_2^{t+1}$

$Q_2^t Q_1^t \backslash Q_0^t x$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$Q_2^{t+1} = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} x$$

#### 4. Wykonanie logiki automatu

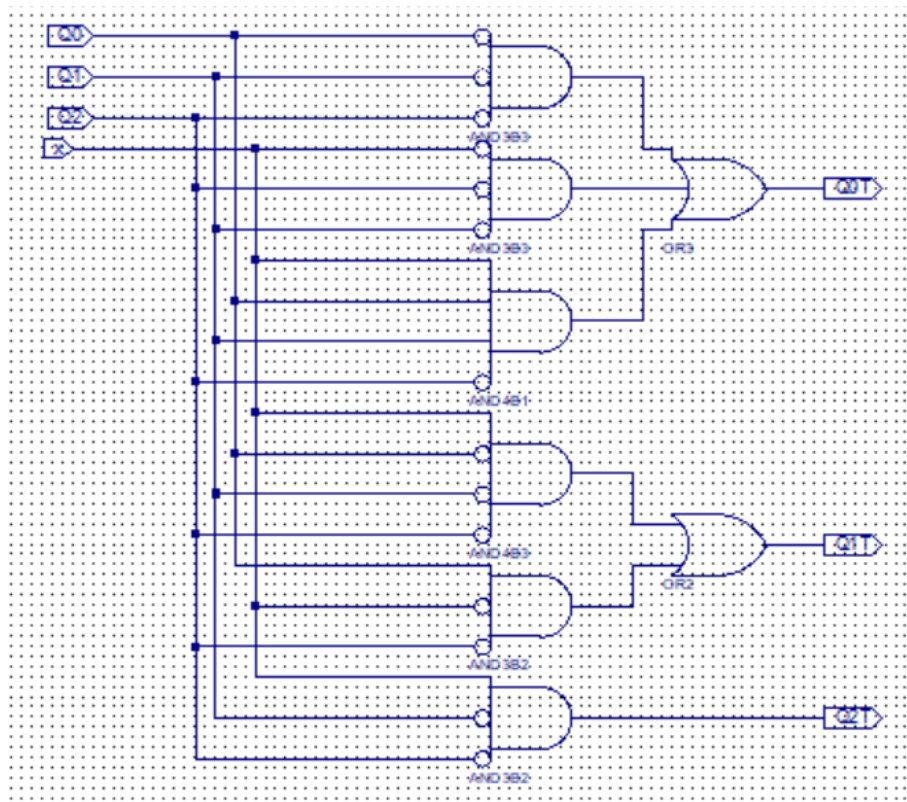


## 5. Symulacja działania logiki automatu

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:  
 force -freeze sim:/logika/x 0 0, 1 {5000 ps} -r 10ns  
 force -freeze sim:/logika/Q0 0 0, 1 {10000 ps} -r 20ns  
 force -freeze sim:/logika/Q1 0 0, 1 {20000 ps} -r 40ns  
 force -freeze sim:/logika/Q2 0 0, 1 {40000 ps} -r 80ns
- Tablica automatu

$Q_2^t Q_1^t Q_0^t$	x	$Q_2^{t+1} Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$
000	0	001
000	1	111
001	0	011
001	1	100
011	0	010
011	1	001
010	0	000
010	1	000
110	0	000
110	1	000
111	0	000
111	1	000
101	0	000
101	1	000
100	0	000
100	1	000

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla automatu.

## 6. Tablica dekodera

$Q_2 Q_1 Q_0$	$B_2 B_1 B_0$
000	101
001	111
011	001
010	000
100	000
101	000
111	000
110	000

## 7. Minimalizacja dekodera

Tabela dla  $B_0$

$Q_2^t \backslash Q_1^t Q_0^t$	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0

$$B_0 = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} + \overline{Q_2^t} Q_0^t$$

Tabela dla  $B_1$

$Q_2^t \backslash Q_1^t Q_0^t$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0


$$B_1 = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t} Q_0^t$$

Tabela dla  $B_2$

$Q_2^t \backslash Q_1^t Q_0^t$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0

$$B_2 = \overline{Q_2^t} \overline{Q_1^t}$$

## 8. Wykonanie dekodera

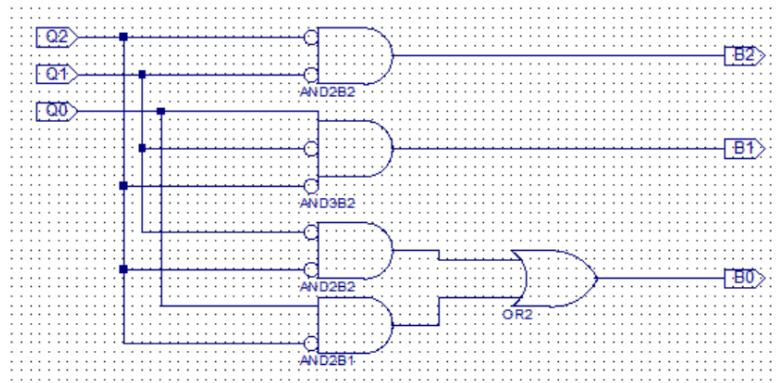


## 9. Symulacja działania dekodera

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:  

```
force -freeze sim:/logika/Q0 0 0, 1 {10000 ps} -r 10ns
force -freeze sim:/logika/Q1 0 0, 1 {20000 ps} -r 20ns
force -freeze sim:/logika/Q2 0 0, 1 {40000 ps} -r 40ns
```
- Tablica dekodera


$Q_2 Q_1 Q_0$	$B_2 B_1 B_0$
000	101
001	111
011	001
010	000
100	000
101	000
111	000
110	000

- Symulacja w programie modelsim

 


Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla dekodera.

## 10. Wykonanie automatu

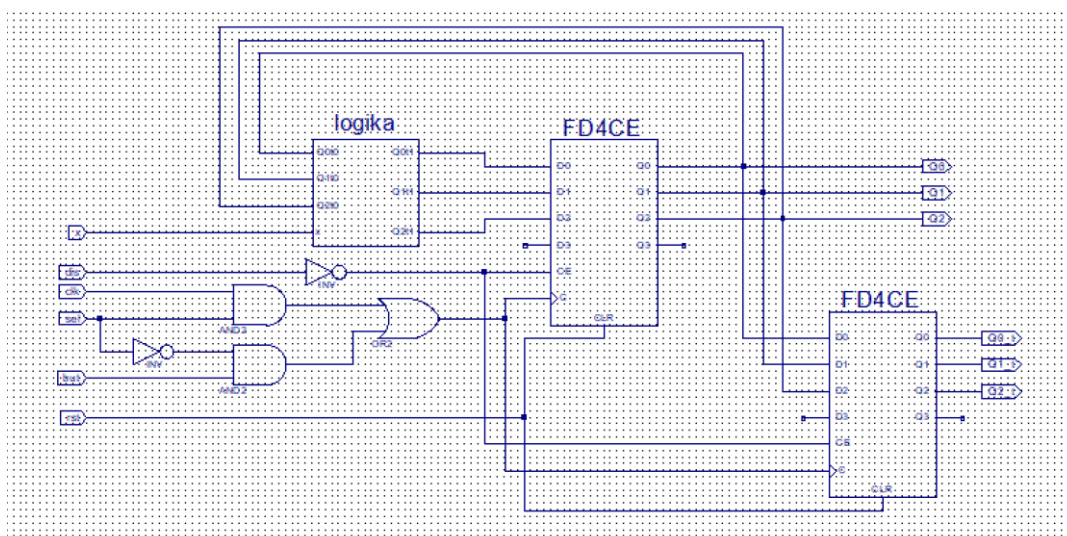
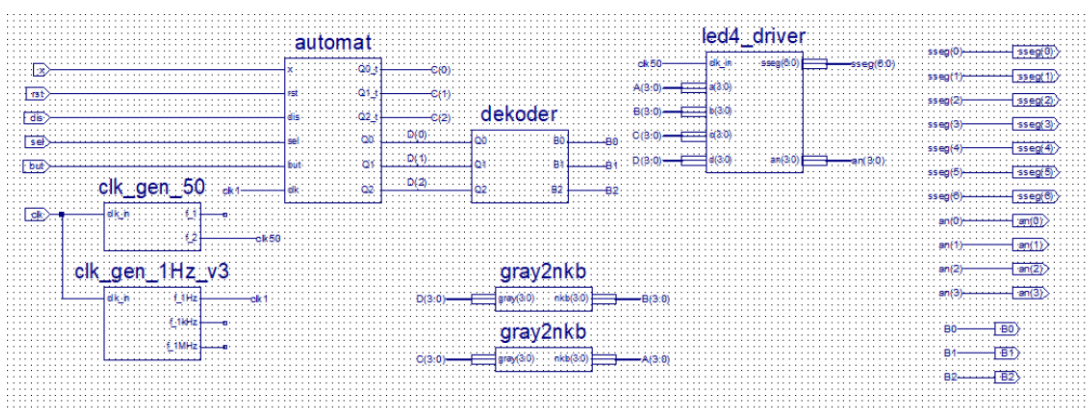
## 11. Implementacja / testowanie prototypu



- Interfejs testowanego urządzenia (wg schematu):

Port urządzenia testowanego	Sygnał płyty prototypowej
<b>x</b>	SW7
<b>but</b>	BTN0
<b>sel</b>	SW0
<b>dis</b>	SW1
<b>clk</b>	Zegar 50Hz
<b>rst</b>	BTN3
<b>sseg(0)</b>	CA
<b>sseg(1)</b>	CB
<b>sseg(2)</b>	CC
<b>sseg(3)</b>	CD
<b>sseg(4)</b>	CE
<b>sseg(5)</b>	CF
<b>sseg(6)</b>	CG
<b>an(0)</b>	AN0
<b>an(1)</b>	AN1
<b>an(2)</b>	AN2
<b>an(3)</b>	AN3

Testowanie polega na podaniu na wejścia  $Q_0, Q_1, Q_2, x$  bloku logiki i wejścia  $Q_0, Q_1, Q_2$  bloku dekodera sekwencji 4-bitowych i 3-bitowych i obserwacji zachowania układu przy pomocy wyświetlacza 7-segmentowego. Wyświetlacz znajduje się bezpośrednio na płytce. Częstotliwość zegara licznika (wejście clk dla automatu) wynosi  $\sim 1\text{kHz}$ .

- Pinout Report

	Pin Number	gn an	Pin Usage	Pin Name	Direction	IO Standard	IO Bank Number	Drive (mA)	Slew Rate	Termination	IOB Delay	Voltage	Constraint	IO Register	Signal Integrity
1	F17	an<0>	IOB	IO_L19N_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
2	H17	an<1>	IOB	IO_L16N_1/A0	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
3	C18	an<2>	IOB	IO_L24P_1/LDC1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
4	F15	an<3>	IOB	IO_L21P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
5	B18	but	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO	NONE
6	B8	clk	IBUF	IP_L13P_0/GCLK8	INPUT	LVC MOS...	0				NONE		LOCATED	NO	NONE
7	H18	dis	IBUF	IP/VREF_1	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO	NONE
8	H13	rst	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO	NONE
9	G18	sel	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO	NONE
10	L18	sseg<...	IOB	IO_L10P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
11	F18	sseg<...	IOB	IO_L19P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
12	D17	sseg<...	IOB	IO_L23P_1/HDC	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
13	D16	sseg<...	IOB	IO_L23N_1/LDC0	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
14	G14	sseg<...	IOB	IO_L20P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
15	J17	sseg<...	IOB	IO_L13P_1/A6/RHCLK4/IR...	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
16	H14	sseg<...	IOB	IO_L17P_1	OUTPUT	LVC MOS...	1	12	SL...	NONE**			LOCATED	NO	NONE
17	R17	x	IBUF	IP	INPUT	LVC MOS...	1				NONE		LOCATED	NO	NONE