

| Laboratorium Elektroniki Cyfrowej                                  |                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ćwiczenie nr: 5<br>Temat zajęć: <b>Licznik</b>                     |                        | Data wykonania:<br><b>14.04.2018</b><br>Data uruchomienia:<br><b>19.04.2018</b> |
| Kierunek/semestr: <b>AiR / 4</b>                                   | Grupa: <b>CZW_1145</b> |                                                                                 |
| Wykonali: <b>Katarzyna Kowalska 132079, Eryk Miśkiewicz 132100</b> |                        |                                                                                 |

### Zadanie A:

#### 1. Cel zadania / wymagania projektowe

- Zapoznanie się ze sposobem projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych.
- Badanie liczników równoległych binarnych.

#### 2. Tabela licznika 3-bitowego

| $Q_2^t Q_1^t Q_0^t$ | $Q_2^{t+1} Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$ |
|---------------------|---------------------------------|
| 000                 | 001                             |
| 001                 | 010                             |
| 010                 | 011                             |
| 011                 | 100                             |
| 100                 | 101                             |
| 101                 | 110                             |
| 110                 | 111                             |
| 111                 | 000                             |

#### 3. Minimalizacja licznika 3-bitowego w oparciu o tablicę prawdy

Tabela dla  $Q_0^{t+1}$

| $Q_1^t Q_0^t$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------------|----|----|----|----|
| $Q_2^t$       |    |    |    |    |
| 0             | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 1             | 1  | 0  | 0  | 1  |

$$Q_0^{t+1} = \overline{Q_0^t}$$

Tabela dla  $Q_1^{t+1}$

| $Q_1^t Q_0^t$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------------|----|----|----|----|
| $Q_2^t$       |    |    |    |    |
| 0             | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 1             | 0  | 1  | 0  | 1  |


$$Q_1^{t+1} = Q_1^t \overline{Q_0^t} + \overline{Q_1^t} Q_0^t = Q_1 \oplus Q_0$$

Tabela dla  $Q_2^{t+1}$

| $Q_2^t \backslash Q_1^t Q_0^t$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------------|----|----|----|----|
| 0                              | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1                              | 1  | 1  | 0  | 1  |

$$Q_2^{t+1} = \overline{Q_2^t} Q_1^t Q_0^t + Q_2^t \overline{Q_0^t} + Q_2^t \overline{Q_1^t}$$

#### 4. Synteza licznika 3-bitowego

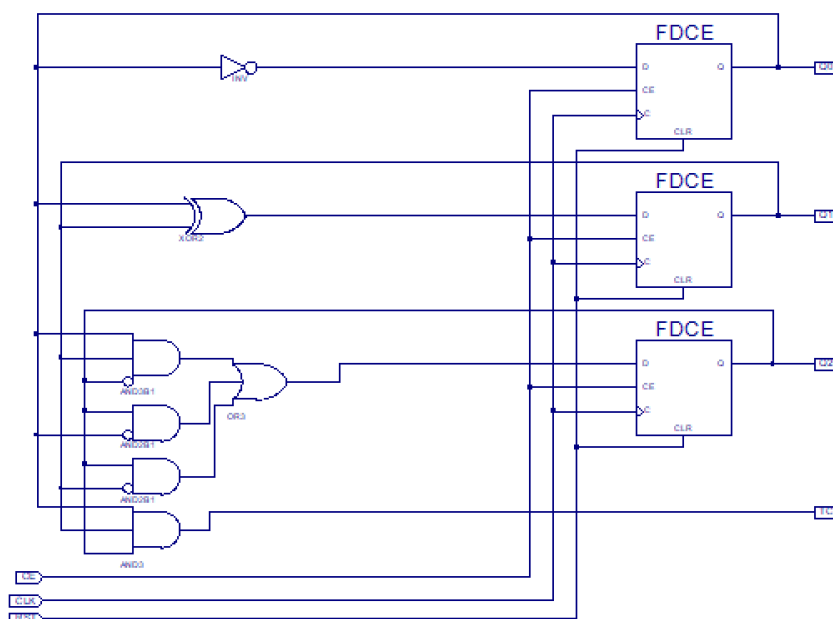


#### 5. Symulacja działania licznika

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:

```
force -freeze sim:/licznik3bit/CLK 0 0, 1 {2500 ps} -r 5ns
force -freeze sim:/licznik3bit/RST 0 0
force -freeze sim:/licznik3bit/CE 1 0
```

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla licznika.

6. Tabela licznika L1 wg generatora zadań dla numeru indeksu 132100:

licznik L1

| cykl | wyj | BIN  |
|------|-----|------|
| 0    | 1   | 0001 |
| 1    | 4   | 0100 |
| 2    | 6   | 0110 |
| 3    | 8   | 1000 |
| 4    | 10  | 1010 |
| 5    | 11  | 1011 |
| 6    | 12  | 1100 |
| 7    | 14  | 1110 |

| $Q_2 Q_1 Q_0$ | $B_3 B_2 B_1 B_0$ |
|---------------|-------------------|
| 000           | 0001              |
| 001           | 0100              |
| 010           | 0110              |
| 011           | 1000              |
| 100           | 1010              |
| 101           | 1011              |
| 110           | 1100              |
| 111           | 1110              |

7. Minimalizacja licznika L1 w oparciu o tablicę prawdy

Tabela dla  $B_0$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 1                        | 1  | 1  | 0  | 0  |

$$B_0 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} Q_0$$

Tabela dla  $B_1$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 1                        | 1  | 1  | 1  | 0  |

$$B_1 = Q_2 \overline{Q_1} + Q_2 Q_0 + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0}$$

Tabela dla  $B_2$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 1                        | 0  | 0  | 1  | 1  |

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 1                        | 0  | 0  | 1  | 1  |

$$B_2 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 Q_1 = \overline{Q_2} (Q_0 \oplus Q_1) + Q_2 Q_1$$


$$B_2 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 Q_1$$

Tabela dla  $B_3$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1                        | 1  | 1  | 1  | 1  |

$$B_3 = Q_1 Q_0 + Q_2$$

## 8. Wykonanie dekodera D1

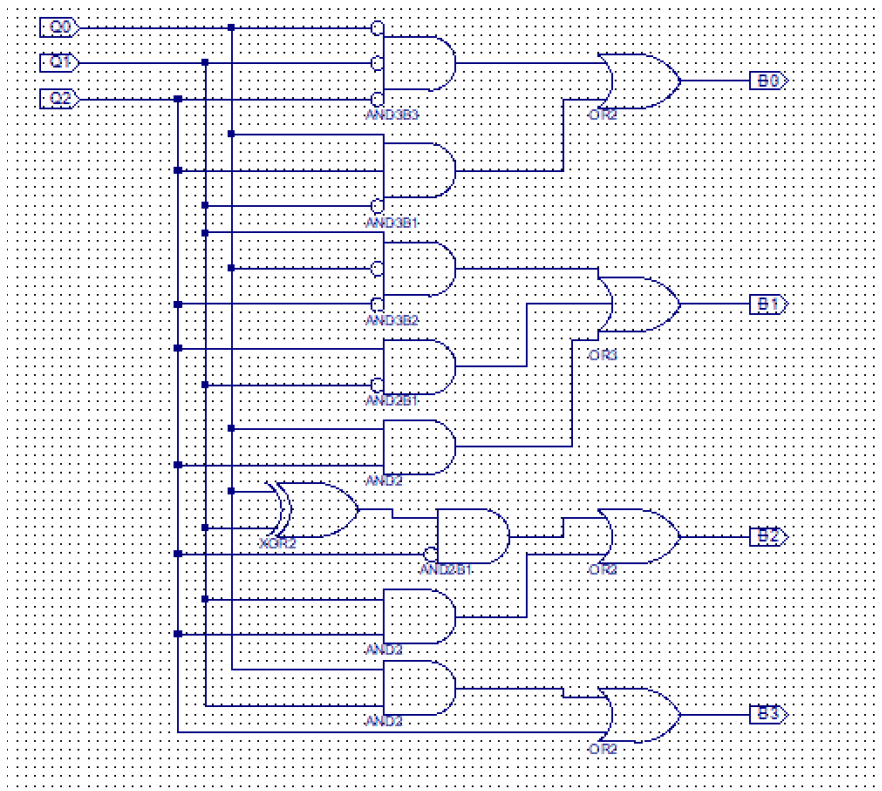


## 9. Symulacja działania dekodera D1

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:


```
force -freeze sim:/dekoder1/Q0 0 0, 1 {5000 ps} -r 10ns
force -freeze sim:/dekoder1/Q1 0 0, 1 {10000 ps} -r 20ns
force -freeze sim:/dekoder1/Q2 0 0, 1 {20000 ps} -r 40ns
```

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla dekodera.

## 10. Synteza licznika L1

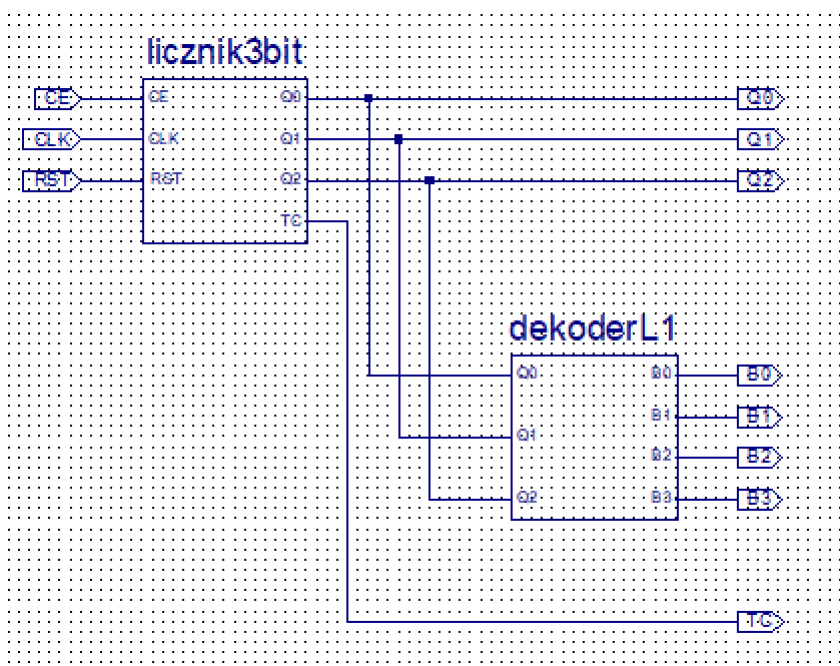


## 11. Symulacja działania licznika L1

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:  
force -freeze sim:/licznik11/RST 0 0  
force -freeze sim:/licznik11/CE 1 0  
force -freeze sim:/licznik11/CLK 1 0, 0 {2500 ps} -r 5ns
- Tablica licznika

| $Q_2 Q_1 Q_0$ | $B_3 B_2 B_1 B_0$ |
|---------------|-------------------|
| 000           | 0001              |
| 001           | 0100              |
| 010           | 0110              |
| 011           | 1000              |
| 100           | 1010              |
| 101           | 1011              |
| 110           | 1100              |
| 111           | 1110              |

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla licznika.

**12. Tabela licznika L2 wg generatora zadań dla numeru indeksu 132100**

licznik L2

| cykl | wyj | BIN  |
|------|-----|------|
| 0    | 2   | 0010 |
| 1    | 5   | 0101 |
| 2    | 7   | 0111 |
| 3    | 9   | 1001 |
| 4    | 11  | 1011 |
| 5    | 12  | 1100 |
| 6    | 13  | 1101 |
| 7    | 15  | 1111 |

| $Q_2 Q_1 Q_0$ | $B_3 B_2 B_1 B_0$ |
|---------------|-------------------|
| 000           | 0010              |
| 001           | 0101              |
| 010           | 0111              |
| 011           | 1001              |
| 100           | 1011              |
| 101           | 1100              |
| 110           | 1101              |
| 111           | 1111              |

**13. Minimalizacja licznika L2 w oparciu o tablicę prawdy**

Tabela dla  $B_0$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 1                        | 1  | 0  | 1  | 1  |

$$B_0 = Q_1 + \overline{Q_2} Q_0 + Q_2 \overline{Q_0} = Q_1 + (Q_0 \oplus Q_2)$$

Tabela dla  $B_1$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 1                        | 1  | 0  | 1  | 0  |

$$B_1 = Q_2 Q_1 Q_0 + \overline{Q_1} \overline{Q_0} + \overline{Q_2} \overline{Q_0}$$

Tabela dla  $B_2$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 1                        | 0  | 1  | 1  | 1  |


$$B_2 = \overline{Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 Q_1 = Q_2 Q_1 + Q_1 \oplus Q_0$$

Tabela dla  $B_3$

| $Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1                        | 1  | 1  | 1  | 1  |

$$B_3 = Q_1 Q_0 + Q_2$$

#### 14. Wykonanie dekodera D2

 


#### 15. Symulacja działania dekodera D2

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:


```
force -freeze sim:/dekoderl2/Q0 0 0, 1 {5000 ps} -r 10ns
force -freeze sim:/dekoderl2/Q1 0 0, 1 {10000 ps} -r 20ns
force -freeze sim:/dekoderl2/Q2 0 0, 1 {20000 ps} -r 40ns
```

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla dekodera.

## 16. Wykonanie licznika L2

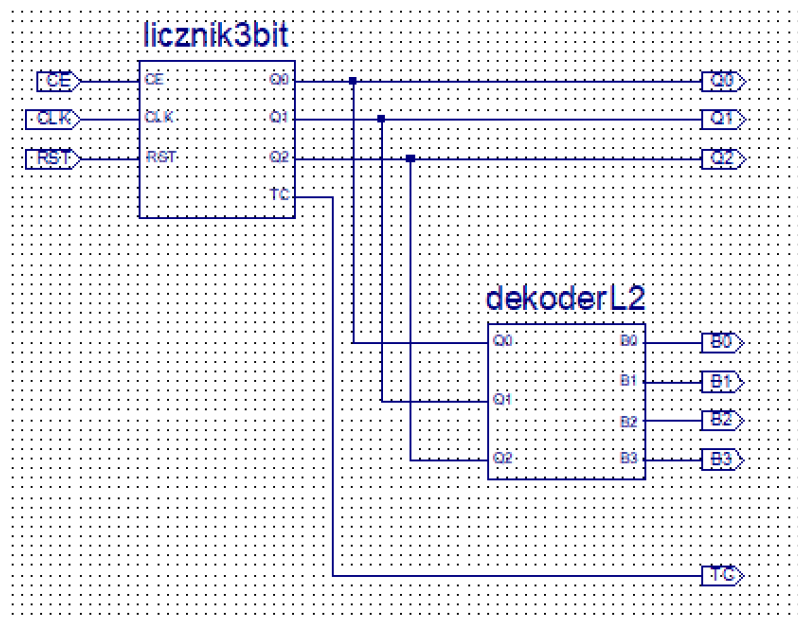

## 17. Symulacja działania licznika L2

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:


```
force -freeze sim:/licznik12/RST 0 0
force -freeze sim:/licznik12/CE 1 0
force -freeze sim:/licznik12/CLK 1 0, 0 {2500 ps} -r 5ns
```



- Tablica licznika


| $Q_2Q_1Q_0$ | $B_3B_2B_1B_0$ |
|-------------|----------------|
| 000         | 0010           |
| 001         | 0101           |
| 010         | 0111           |
| 011         | 1001           |
| 100         | 1011           |
| 101         | 1100           |
| 110         | 1101           |
| 111         | 1111           |

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla licznika.
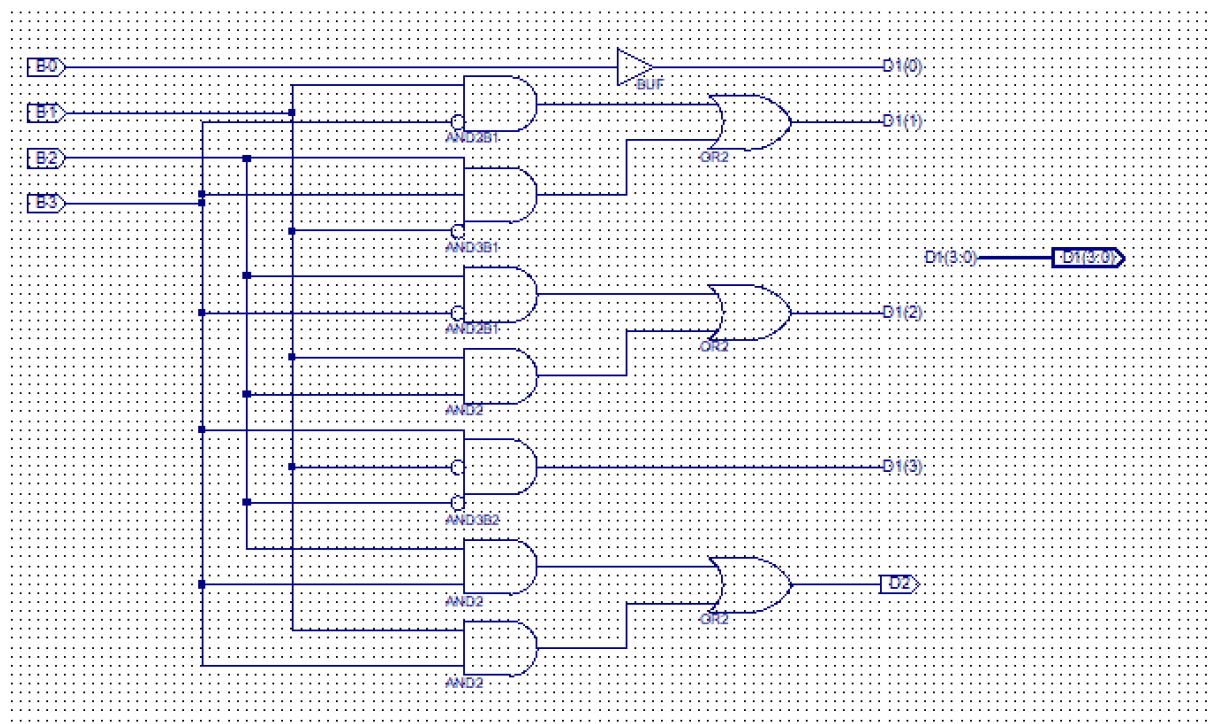
### 18. Synteza 4-bitowego konwertera przekształcającego kod BIN na kod BCD




## 19. Symulacja działania konwertera

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:


```
force -freeze sim:/bin2bcd/B0 0 0, 1 {5000 ps} -r 10ns
force -freeze sim:/bin2bcd/B1 0 0, 1 {10000 ps} -r 20ns
force -freeze sim:/bin2bcd/B2 0 0, 1 {20000 ps} -r 40ns
force -freeze sim:/bin2bcd/B3 0 0, 1 {40000 ps} -r 80ns
```

- Symulacja w programie modelsim

 

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla konwertera.
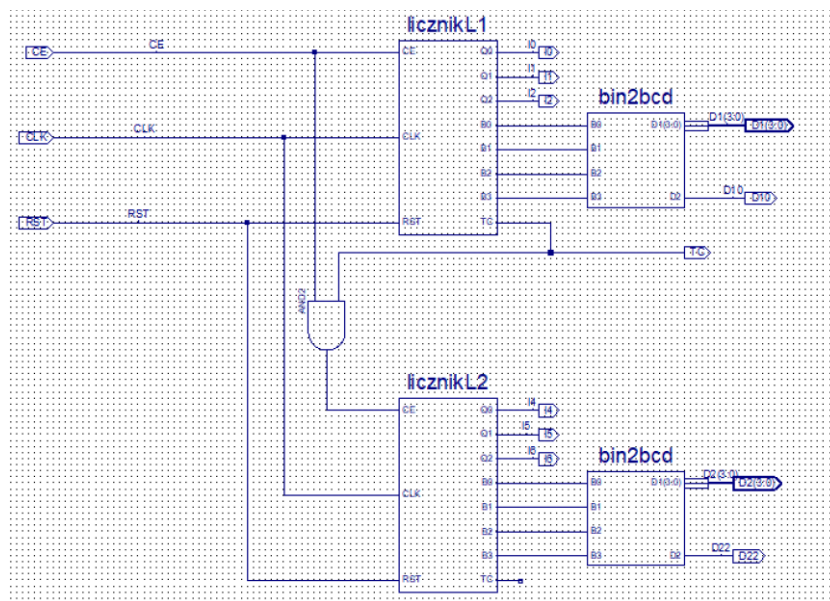
## 20. Implementacja kaskadowego połączenia licznika L1 i licznika L2 do symulacji




## 21. Symulacja kaskadowego połączenia licznika L1 i licznika L2

- Wymuszenia zdefiniowano zgodnie z poniższym skryptem Tcl:

```
force -freeze sim:/symulacja/CLK 1 0, 0 {5000 ps} -r 10ns
force -freeze sim:/symulacja/RST 0 0
force -freeze sim:/symulacja/CE 1 0
```


| Licznik 1     |                   |     | Licznik 2     |                   |     |
|---------------|-------------------|-----|---------------|-------------------|-----|
| $Q_2 Q_1 Q_0$ | $B_3 B_2 B_1 B_0$ | DEC | $Q_2 Q_1 Q_0$ | $B_3 B_2 B_1 B_0$ | DEC |
| 000           | 0001              | 1   | 000           | 0010              | 2   |
| 001           | 0100              | 4   | 001           | 0101              | 5   |
| 010           | 0110              | 6   | 010           | 0111              | 7   |
| 011           | 1000              | 8   | 011           | 1001              | 9   |
| 100           | 1010              | 10  | 100           | 1011              | 11  |
| 101           | 1011              | 11  | 101           | 1100              | 12  |
| 110           | 1100              | 12  | 110           | 1101              | 13  |
| 111           | 1110              | 14  | 111           | 1111              | 15  |

- Symulacja w programie modelsim

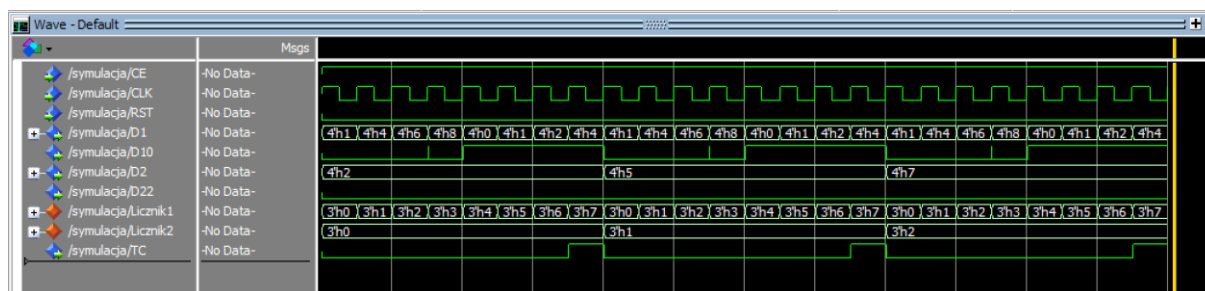

Wyniki na wyjściach są zgodne z oczekiwanymi dla kaskadowego połączenia liczników.
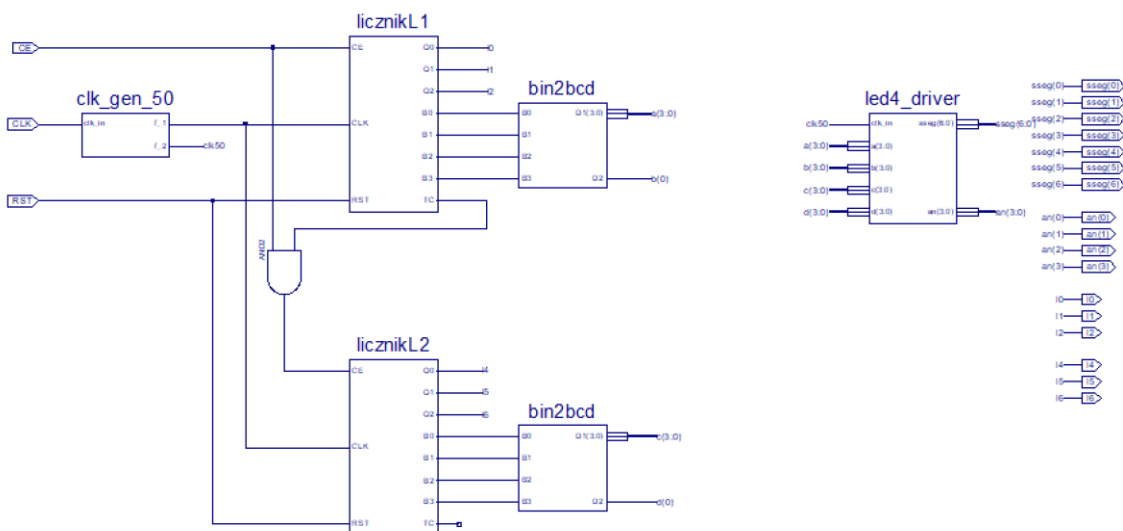
## 22. Implementacja kaskadowego połączenia licznika L1 i licznika L2 / testowanie prototypu




- Interfejs testowanego urządzenia (wg schematu):

| Port urządzenia testowanego | Sygnal płyty prototypowej |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>CE</b>                   | SW0                       |
| <b>CLK</b>                  | Zegar 50MHz               |
| <b>RST</b>                  | BTN0                      |
| <b>sseg(0)</b>              | CA                        |
| <b>sseg(1)</b>              | CB                        |
| <b>sseg(2)</b>              | CC                        |
| <b>sseg(3)</b>              | CD                        |
| <b>sseg(4)</b>              | CE                        |
| <b>sseg(5)</b>              | CF                        |
| <b>sseg(6)</b>              | CG                        |
| <b>an(0)</b>                | AN0                       |
| <b>an(1)</b>                | AN1                       |
| <b>an(2)</b>                | AN2                       |
| <b>an(3)</b>                | AN3                       |
| <b>ld0</b>                  | LD7                       |
| <b>ld1</b>                  | LD6                       |
| <b>ld2</b>                  | LD5                       |
| <b>ld4</b>                  | LD3                       |
| <b>ld5</b>                  | LD2                       |
| <b>ld6</b>                  | LD1                       |

Testowanie polega na podaniu sygnału zegara na bloki liczników i wyświetlanie aktualnego stanu liczników na wyświetlaczu 7-seg.

- Pinout Report
 
|    | Pin Number | gn  | Pin Usage | Pin Name                  | Direction | IO Standard | IO Bank Number | Drive (mA) | Slew Rate | Termination | IOB Delay | Voltage | Constraint | IO Register | Signal Integrity |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|------------------|
| 1  | G18        | CE                                                                                     | IBUF      | IP                        | INPUT     | LVC MOS...  | 1              |            |           |             | NONE      |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 2  | B8         | CLK                                                                                    | IBUF      | IP_L13P_0/GCLK8           | INPUT     | LVC MOS...  | 0              |            |           |             | NONE      |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 3  | B18        | RST                                                                                    | IBUF      | IP                        | INPUT     | LVC MOS...  | 1              |            |           |             | NONE      |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 4  | F17        | an<0>                                                                                  | IOB       | IO_L19N_1                 | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 5  | H17        | an<1>                                                                                  | IOB       | IO_L16N_1/A0              | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 6  | C18        | an<2>                                                                                  | IOB       | IO_L24P_1/LDC1            | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 7  | F15        | an<3>                                                                                  | IOB       | IO_L21P_1                 | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 8  | R4         | I0                                                                                     | IOB       | IO/VREF_3                 | OUTPUT    | LVC MOS...  | 3              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 9  | F4         | I1                                                                                     | IOB       | IO                        | OUTPUT    | LVC MOS...  | 3              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 10 | P15        | I2                                                                                     | IOB       | IO                        | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 11 | K14        | I4                                                                                     | IOB       | IO_L12N_1/A7/RHCLK3/T...  | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 12 | K15        | I5                                                                                     | IOB       | IO_L12P_1/A8/RHCLK2       | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 13 | J15        | I6                                                                                     | IOB       | IO_L14P_1/A4/RHCLK6       | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 14 | L18        | sseg<...                                                                               | IOB       | IO_L10P_1                 | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 15 | F18        | sseg<...                                                                               | IOB       | IO_L19P_1                 | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 16 | D17        | sseg<...                                                                               | IOB       | IO_L23P_1/HDC             | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 17 | D16        | sseg<...                                                                               | IOB       | IO_L23N_1/LDC0            | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 18 | G14        | sseg<...                                                                               | IOB       | IO_L20P_1                 | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 19 | J17        | sseg<...                                                                               | IOB       | IO_L13P_1/A6/RHCLK4/IR... | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |
| 20 | H14        | sseg<...                                                                               | IOB       | IO_L17P_1                 | OUTPUT    | LVC MOS...  | 1              | 12         | SL...     | NONE**      |           |         | LOCATED    | NO          | NONE             |